Písemka č.1LS - jedno tlačítko

Jméno:

Třída :

Školní rok : 2009/2010

Datum :

Nakresli:
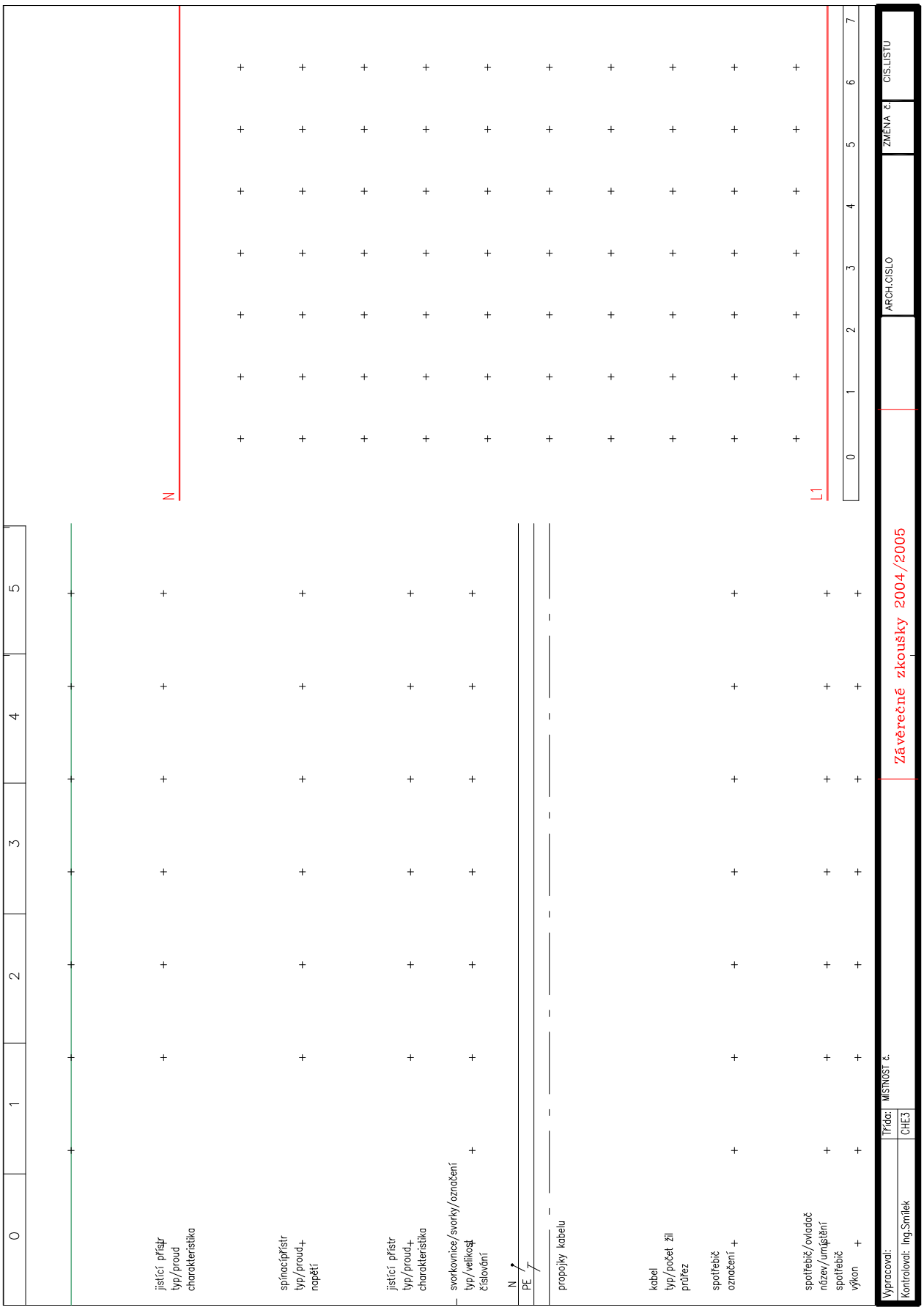
1. **Liniové schéma ovládání stykače jedním tlačítkem s popisem funkce**
2. **Jednopólové schéma zapojení stykače ovládaného jedním tlačítkem v rozváděči**